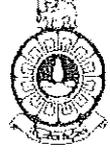


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்



விஞ்ஞானத் திறமைச் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

TAF2502 – பெளதிகவியல் 3

இறுதிப் பரீட்சை

காலம்: 3 மணித்தியாலங்கள்

திகதி: 29.12.2019

நேரம்: மு.ப 0930 - பி.ப 1230

பகுதி - A

- இவ்வினாத்தாளானது 25 பல்தேர்வு வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்குக.
- ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் விடையளிப்பதற்காக விடைப்பத்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ள கூடுகளில் புள்ளியிடுவதன் (X) மூலம் மிகப்பொருத்தமான விடைகளை தருக.
- பரீட்சையின் முடிவில் வினாத்தாளானது விடைப்பத்திரத்துடன் இணைத்து சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- இப்பகுதிக்கான மொத்த புள்ளிகள் 40%.

(1). $15\mu\text{C}$ மற்றும் $5\mu\text{C}$ எனும் இரு புள்ளி ஏற்றங்கள் 4 cm வேறாக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றிற்கு இடையேயான விசை யாது?

- (1) 250 N (2) $7.5 \times 10^{-6}\text{N}$ (3) 500 N (4) $7.5 \times 10^{-6}\text{N}$ (5) 750 N

(2). q புள்ளி ஏற்றத்திலிருந்து ' r ' தூரத்தில் காணப்படும் மின்புல வலிமை,

- (1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ (2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r}$ (4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2}$ (5) 0

(3). ' m ' திணிவும், ' q ' ஏற்றமும் உடைய துணிக்கையொன்று ' E ' மின்புல வலிமையுடைய புலத்தினுள் ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது. t நேரத்தின் பின்னர் துணிக்கையின் இயக்க சக்தியினை காண்க.

- (1) $\frac{2E^2r^2}{mq}$ (2) $\frac{Eq^2m}{2r^3}$ (3) $\frac{E^2q^2t^2}{2m}$ (4) $\frac{Eqm}{2t}$ (5) $\frac{Eq}{m}$

(4). 'a' ஆரையுடைய கோளக்கடத்தியொன்றின் ஏற்றம் 'q' ஆகும். இதன் மையத்திலிருந்து 'r' தூரத்தில் மின்புலச்செறிவு 'E' இனைக் காண்க. ($r > a$)

- (1) 0 (2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ (4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r-a)^2}$ (5) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r-a)}$


(5). $2 \times 10^{-4} \text{kg}$ திணிவும் $10 \times 10^{-2} \mu\text{C}$ ஏற்றமும் உடைய திரவத்துளி ஒன்றினை வளியில் சமநிலையில் பேணுவதற்கு தேவையான மின்புலத்தின் வலிமை,

- (1) 10^4NC^{-1} (2) $2 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$ (3) $4 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$ (4) $5 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$ (5) $10 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$

(6). R_1 மற்றும் R_2 எனும் ஆரைகளைக் கொண்ட இரு ஏற்றப்பட்ட கோளக்கடத்திகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேறாக்கத்தில் வைக்கப்பட்டு ஒரு கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரு கோளங்களின் ஏற்றங்களுக்கு இடையேயான விகிதம்,

- (1) $\frac{R_1}{R_2}$ (2) $\frac{R_2}{R_1}$ (3) $\frac{R_1^2}{R_2^2}$ (4) $\frac{R_2^2}{R_1^2}$ (5) 1

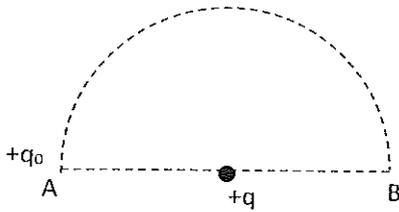(7) q_0 எனும் புள்ளி ஏற்றமானது $+q$ எனும் புள்ளி ஏற்றத்தினை சுற்றி r ஆரையுடைய அரைவட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்றதனை உரு காட்டுகின்றது. இதன்போது செய்யப்பட்ட வேலை,



- (1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$ (2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qq_0}{r}$
 (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \pi h$ (4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} 2\pi h$
 (5) 0

(8). 'm' (kg) திணிவும் 'q'(C) ஏற்றமும் உடைய நேரேற்றப்பட்ட துணிக்கையொன்று V(V) அழுத்த வேறுபாட்டுடைய தொகுதியினுள் ஓய்விலிருந்து உட்செல்கின்றது. இதன் இயக்கச்சக்தி,

- (1) qV (2) mqV (3) $\frac{mq}{V}$ (4) $\frac{m}{qV}$ (5) $\frac{1}{2} mV^2$

(9). $1\mu F$ கொள்ளளவுமுடைய மூன்று கொள்ளளவிகள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. $1\mu F$ கொள்ளளவுமுடைய மற்றுமொரு கொள்ளளவி மேற்கூறப்பட்ட 3 கொள்ளளவிகளுக்கும் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வினையுள் கொள்ளளவமானது,

- (1) $\frac{3}{4}\mu F$ (2) $\frac{4}{3}\mu F$ (3) $2\mu F$ (4) $4\mu F$ (5) $1\mu F$

(10). 'a' ஆரையுடைய கோளக்கடத்தியொன்றின் மேற்பரப்பில் சீராக ஏற்றம் பரம்பியுள்ளது. ஏற்ற அடர்த்தி σ ஆகும். கோளத்தின் மையத்தில் மின்னழுத்தமானது, .

- (1) $\frac{a\sigma}{\epsilon_0}$ (2) $\frac{a^2\sigma}{\epsilon_0}$ (3) $\frac{a^2\sigma^2}{\epsilon_0}$ (4) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (5) 0


(11). R தடையினைக் கொண்ட கம்பியொன்றின் நீளம் அதன் ஆரம்ப நீளத்தின் n மடங்காகும் வரை இழுக்கப்படுகின்றது. புதிய தடை யாது?

- (1) R (2) nR (3) nR² (4) $\frac{R}{n}$ (5) $\frac{R}{n^2}$

(12). $4 \times 10^{-6} m^2$ குறுக்கு வெட்டுப்பரப்புடைய உலோகக் கம்பியொன்றின் ஊடான மின்னோட்டம் 5 A ஆகும். கம்பியினால் கடத்திச் செல்லப்படும் ஏற்ற அடர்த்தி $5 \times 10^{26} m^{-3}$ ஆகும். இலத்திரனின் நகர்வு வேகம்,


- (1) $\frac{1}{16} m$ (2) $\frac{1}{32} m s^{-1}$ (3) $\frac{1}{64} m s^{-1}$ (4) $\frac{1}{128} m s^{-1}$ (5) $\frac{1}{5} m s^{-1}$

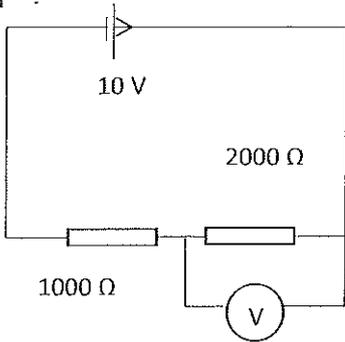(13). கீழே காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் கலத்தின் மின்னியக்க விசை 10 V உம், அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கதும் ஆகும். வோல்ட்மானியின் அகத்தடை 2000 Ω எனின், அதன் வாசிப்பு யாது ?



- (1) 0 V
(2) 5V
(3) 6.0 V
(4) 3.0 V
(5) 10 V

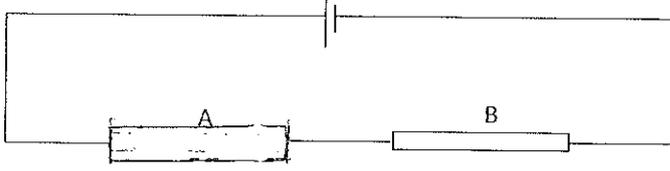(14). சம நீளமும், சம தடிப்பும் ஒரே பதார்த்தத்தினால் ஆக்கப்பட்டதுமான இரு கம்பிகள் A, B என்பன ஒரு கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதனை உரு காட்டுகின்றது. பின்வருவனவற்றுள் சரியானது.



- (1) இரண்டினதும் தடைகள் சமனாகும்.
- (2) சுயாதீன இலத்திரன் அடர்த்தி B இலும் பார்க்க A இல் அதிகமாகும்.
- (3) இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம் A இலும் பார்க்க B இல் அதிகமாகும்.
- (4) மின்னோட்டம் B இலும் பார்க்க A இல் அதிகமாகும்.
- (5) இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம் இரண்டிலும் சமனாகும்.

(15). 9 V மின்னியக்க விசையும் 0.5 Ω அகத்தடையும் உடைய கலமொன்று தடை மற்றும் அம்பியர்மானி ஒன்றுடன் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அம்பியர்மானியின் வாசிப்பு 1 A எனின், தடையினூடு விரயமாகும் சக்தியினைக் காண்க.

- (1) 0.5 W (2) 2 W (3) 2.5 W (4) 8.5 W (5) 9W


(16). E மின்னியக்க விசையுடைய கலமொன்று 'r' தடையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கலத்திற்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடு V எனின், கலத்தின் அகத்தடை யாது?

- (1) $\frac{2(E-V)V}{r}$ (2) $\frac{2(E-V)r}{E}$ (3) $\frac{(E-V)r}{V}$ (4) (E-V) r (5) $\frac{E}{r}$

(17). E மின்னியக்க விசையும் r அகத்தடையும் உடைய ஐந்து கலங்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் ஒரு கலம் தவறுதலாக முனைகள் மாற்றி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதியின் விளையுள் மின்னியக்கவிசை மற்றும் அகத்தடை என்பவற்றினைக் காண்க.

- (1) 5E, 5r (2) 5E, 4r (3) 4E, 5r (4) 4E, 4r (5) 3E, 4r

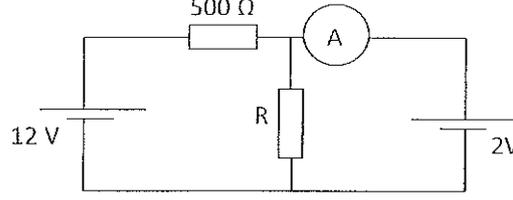(18). கீழே காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் அம்பியர்மானியின் வாசிப்பு பூச்சியமாகும். R இன் பெறுமானத்தினைக் காண்க.



- (1) 10 Ω (2) 50 Ω (3) 100 Ω (4) 200 Ω (5) 500 Ω


(19). R அகத்தடையுடைய வோல்ட்மானியொன்றின் வீச்சு V ஆகும். வீச்சினை $nV(n>1)$ ஆக மாற்றுவதற்கு வோல்ட்மானியுடன் தொடராக இணைக்கப்பட வேண்டிய தடையின் பெறுமானம்,

- (1) nR (2) $(n-1)R$ (3) $\frac{R}{n}$ (4) $\frac{R}{n-1}$ (5) R

(20). $E = 1.2 \text{ V}$ மின்னியக்க விசையுடைய கலமானது அழுத்தமானியுடன் இணைக்கப்பட்டபோது பெறப்பட்ட சமநிலை நீளம் 60 cm ஆகும். இக்கலமானது மற்றுமொரு கலத்தினால் மாற்றப்பட்டதன் பின்னர் சமநிலை நீளம் 40 cm ஆகும். புதிய கலத்தின் மின்னியக்க விசையினைக் காண்க.

- (1) 0.8 V (2) 1 V (3) 1.2 V (4) 1.5 V (5) 0.67 V

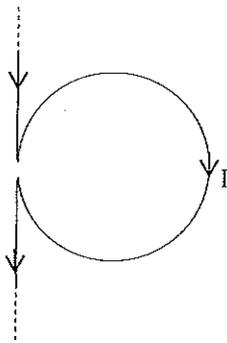(21) I மின்னோட்டத்தினைக் காவும் நேரியக்கடத்தியொன்று வளைக்கப்பட்டுள்ளதனை உரு காட்டுகின்றது. வளையத்தின் ஆரை 'r' எனின் வளையத்தின் மையத்தில் காணப்படும் காந்தப்புலத்தினைக் காண்க.




- (1) $\frac{\mu_0 I}{2r} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$ (2) $\frac{\mu_0 I}{2r} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$ (3) $\frac{\mu_0 I}{2r} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$
(4) $\frac{\mu_0 I}{2r} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$ (5) $\frac{\mu_0 I}{2r} (1 \otimes \pi)$

(22). 'r' வேறாக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு முடிவிலி நீளமான நேர்க்கடத்திகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர்த்திசைகளில் I எனும் மின்னோட்டத்தினை காவுகின்றதனை உரு காட்டுகின்றது. கடத்திகள் இரண்டிற்கும் நடுப்புள்ளியில் காணப்படும் காந்தப்புலத்தினைக் காண்க.

(1) $\frac{\mu_0 I}{\pi h}$ (2) $\frac{2\mu_0 I}{\pi r}$ (3) $\frac{\mu_0}{2\pi r}$

(4) $\frac{4\mu_0 I}{\pi r}$ (5) 0

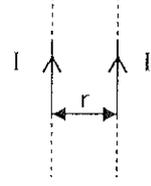

(23). A charge q (C) புள்ளி ஏற்றமொன்று r (m) ஆரையுடைய வட்டப்பாதையில் செக்கனுக்கு 'n' சுற்றுகள் வீதத்தில் சுற்றி வருகின்றது. வட்டப்பாதையின் மையத்தில் உசூற்றப்படும் காந்தப்புலமானது,

(1) $\frac{2\pi q}{nr} 10^{-7}$ (2) $\frac{2\pi q}{r} 10^{-7}$ (3) $\frac{2\pi nq}{r} 10^{-7}$ (4) $\frac{2\pi n}{r} 10^{-7}$ (5) 0

(24). 10 cm நீளமும், 0.3 g திணிவும் உடைய கிடைக்கம்பியொன்று 5A மின்னோட்டத்தினை காவுகின்றது. கம்பியின் திணிவினை தாங்கும் காந்தப்புலத்தின் பருமன் யாது?

(1) $3 \times 10^{-3} T$ (2) $6 \times 10^{-3} T$ (3) $3 \times 10^{-4} T$ (4) $6 \times 10^{-4} T$ (5) $8 \times 10^{-4} T$

(25). ஒரு நேர்க்கடத்தி ஒன்று மின்னோட்டத்தினை 10 A காவுகின்றது. இக்கடத்தியிலிருந்து 0.1 m தூரத்தில் கடத்திக்கு சமாந்தரமாக $5 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ எனும் வேகத்துடன் இலத்திரன் ஒன்று பிரயாணிக்கின்றது. இக்கம்பியில் காணப்படும் காந்தப்புலத்தின் காரணமாக இலத்திரன் மீது உசூற்றப்படும் விசை,


(1) $1.6 \times 10^{-17} \text{ N}$ (2) $3.2 \times 10^{-17} \text{ N}$ (3) $1.6 \times 10^{-18} \text{ N}$ (4) $3.2 \times 10^{-10} \text{ N}$ (5) $4.8 \times 10^{18} \text{ N}$

பகுதி - B


- (04) வினாக்களுக்கு மட்டும் விடை தருக.
- (04) இற்கு மேற்பட்ட வினாக்களுக்கு விடை தரப்படுமாயின் முதல் நான்கு வினாக்கள் மட்டுமே திருத்தப்படும்.
- ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் (15) புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப்படும். மொத்த புள்ளிகள் 60 ஆகும்.
- விடையினை பெறுவதற்கு செய்யப்பட்ட படிமுறைகள் அனைத்தும் தெளிவாக தரப்படல் வேண்டும். படிமுறைகள் இல்லாதவிடத்து விடைகளுக்கு மாத்திரம் எவ்விதமான புள்ளிகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது.

(1) (a) மின்புலமொன்றிலுள்ள ஒரு புள்ளியில் காணப்படும் மின்புலச்செறிவினை வரையறுக்க. (02 புள்ளிகள்)

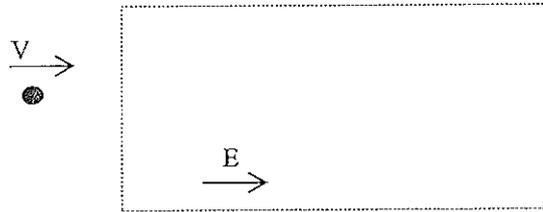(b) '-q' ஏற்றமும் 'm' திணிவும் இலத்திரனொன்று வெற்றிடத்தில் x அச்சின் நேர்த்திசை வழியே பிரயாணிக்கின்றது. இதன் நுழைவுப்புள்ளி x=0 இல் இலத்திரனின் வேகம் V ஆகும். தொகுதியில் E எனும் சீரான மின்புலச்செறிவு x அச்சின் நேர்த்திசை வழியே காணப்படுகின்றது. மின்புலத்தினுள் இலத்திரனின் இயக்கப்பாதையினை விளக்குக. (05 புள்ளிகள்)



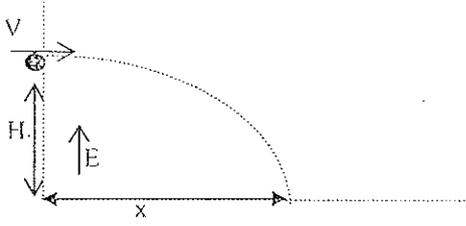- (c) உருவில் காட்டப்பட்டவாறு '-q' ஏற்றமும் 'm' திணிவும் உடைய இலத்திரனொன்று மின்னேற்றப்பட்ட இரு தட்டுகளுக்கிடையே V_0 எனும் ஆரம்ப வேகத்துடன் கிடையாக எறியப்படுகின்றது. E எனும் சீரான மின்புலச்செறிவு நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி தொழிற்படுகின்றது. புவியீர்ப்பு விசையினை புறக்கணிக்குக.



- (i) இலத்திரன் மீது தொழிற்படும் விசையினைக் காண்க. (02 புள்ளிகள்)
- (ii) இலத்திரனின் ஆர்முடுகலைக் காண்க. (02 புள்ளிகள்)
- (iii) இலத்திரன் P எனும் புள்ளியில் கீழ்த்தட்டினை அடிக்குமாயின் x இனைக் காண்க. (04 புள்ளிகள்)

- (2) (a) கொள்ளளவி ஒன்றின் கொள்ளளவம் என்பது யாது? (02 புள்ளிகள்)

- (b) 'd' வேறாக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு சமாந்தர தட்டுக்களுக்கிடையே நிரப்பப்பட்டுள்ள நுழையத்தின் சார்பு அனுமதித்திறன் ϵ_d உம் தட்டுகளின் மேற்பரப்பளவு 'A' உம் ஆகும். இச் சமாந்தரத்தட்டு கொள்ளளவியின் கொள்ளளவத்தினைக் காண்க. (03 புள்ளிகள்)

- (c) சமாந்தரத்தட்டு கொள்ளளவி ஒன்றின் தட்டுக்களுக்கு இடையேயான வேறாக்கம் 2 mm உம், தட்டுகளின் மேற்பரப்பளவுகள் $4 \times 10^{-2} m^2$ உம், மின் நுழைய ஊடகம் வளியும் ஆகும். இது 100 V மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டு மின்னேற்றப்படுகின்றது. பின்னர் மின்கலத்துடனான இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு அதே வகையான மற்றுமொரு மின்னேற்றப்படாத கொள்ளளவியுடன் இணைக்கப்படுகின்றது. இரண்டாம் கொள்ளளவியின் தட்டுக்களுக்கு இடையேயான வேறாக்கம் மற்றும் தட்டுகளின் மேற்பரப்பளவுகள் முறையே முதலாம் கொள்ளளவியின் பெறுமானத்தின் இரு மடங்கு மற்றும் அரைவாசி ஆகும். ($\epsilon_0 = 8 \times 10^{-12} N^{-1} C^2 m^{-2}$)

- (i) முதலாம் கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம் யாது? (03 புள்ளிகள்)
- (ii) முதலாம் கொள்ளளவியின் ஏற்றத்தினைக் காண்க. (03 புள்ளிகள்)
- (iii) கொள்ளளவிகள் இரண்டும் இணைக்கப்பட்டதன் பின்னர் அவற்றின் இறுதி ஏற்றங்களினைக் காண்க. (04 புள்ளிகள்)

- (03)(a) மின்னோட்டத்தினை வரையறுக்குக. (02 புள்ளிகள்)

- (b) மின்னோட்டத்தின் போது இலத்திரன்களின் "நகர்வு வேகம்" என்பதனால் யாது விளங்குகின்றீர்? (02 புள்ளிகள்)

- (c) கிரக்கோப்பின் விதியினை வரையறுக்குக. (02 புள்ளிகள்)

(d) கலமொன்றின் மின்னியக்க விசை மற்றும் அகத்தடை ஆகியவற்றினை வரையறுக்குக. (02 புள்ளிகள்)

(e) 5Ω அகத்தடையுடைய இயங்கு சுருள் கல்வனோமான்யொன்று 1 mA மின்னோட்டத்திற்கு முழு திரும்பலினை காட்டுகின்றது. இக்கல்வனோமான்யினை பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர் என்பதனை விளக்குக.

(i) $0-2 \text{ A}$ வீச்சினைக் கொண்ட அம்பியர்மானி (03 புள்ளிகள்)

(ii) $0-10 \text{ V}$ வீச்சினைக் கொண்ட வோல்ட்மானி (04 புள்ளிகள்)

(பொருத்தமான படங்களுடன் விளக்குக)

(4) (a) அழுத்தமான்யொன்றினை பயன்படுத்தி கலமொன்றின் மின்னியக்க விசையினை எவ்வாறு அளப்பீர் என்பதனை பரிசோதனை படிமுறைகள் மற்றும் பெயரிடப்பட்ட சுற்று வரிப்படம் என்பவற்றுடன் விளக்குக. (07 புள்ளிகள்)

(b) 10Ω மற்றும் 990Ω பெறுமானங்களைக் கொண்ட இரு தடைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஒரு அகத்தடையினை உடைய ஒரு கலம் என்பவற்றினைக் கொண்டு மின் சுற்றொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 10Ω தடைக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடானது 715 mV நீளமுடைய அழுத்தமானி ஒன்றினால் சமப்படுத்தப்படுகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட இரு தடைகளும் முறையே எனும் 1Ω மற்றும் 99Ω தடைகளினால் மாற்றப்படும்போது 1Ω தடைக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாட்டின் சமநிலை நீளம் 500 mV ஆகும். கலத்தின் அகத்தடையினைக் காண்க. (08 புள்ளிகள்)

(5) (a) மின்காந்தவியலின் பயோ-சவாவின் (Biot-Savart) விதியினை வரையறுக்குக' (01 புள்ளிகள்)


(b) 'n' சுற்றுக்களையும் 'a' ஆரையும் உடைய வட்ட வடிவிலான சுருள் கடத்தியொன்று 'l' மின்னோட்டத்தினைக் காவுகின்றது. இக்கடத்தியின் நடுப்புள்ளியில் தொழிற்படும் காந்தப்புலத்தினைக் காண்க. (03 புள்ளிகள்)

(c) l மின்னோட்டத்தினைக் காவும் நேர்க்கடத்தியொன்றிலிருந்து 'r' தூரத்தில் தொழிற்படும் காந்தப்புலம் B இற்கான கோவையினைத் தருக. (01 புள்ளிகள்)

(d) r வேறாக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள X மற்றும் Y எனும் இரு சமாந்தர நேர்க்கடத்திகள் முறையே I_1 மற்றும் I_2 எனும் மின்னோட்டங்களினை காவுவதனை உரு காட்டுகின்றது.

- (i) கடத்திகளின் ஓரலகு நீளத்தில் தொழிற்படும் காந்தவிசையின் பருமன் மற்றும் திசையினைக் காண்க.

(04 புள்ளிகள்)

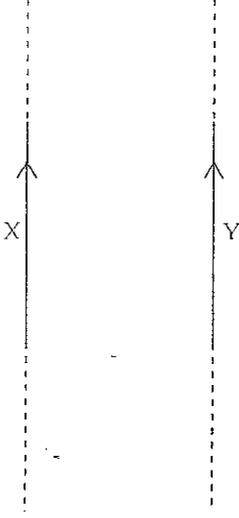


- (ii) கடத்தி இன் மின்னோட்டத்தின் திசை மாற்றப்படும்போது நிகழும் மாற்றங்களை விளக்குக.

(01 புள்ளிகள்)

- (e) தளத்திற்கு செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ள இரு முடிவிலி நீளமான நேர்க்கடத்திகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர்த்திசைகளில் I எனும் மின்னோட்டத்தினை காவுகின்றதனை உரு காட்டுகின்றது. புள்ளி A இல் தொழிற்படும் காந்தப்புலம் B இன் பருமன் மற்றும் திசையினைக் காண்க.


(05 புள்ளிகள்)

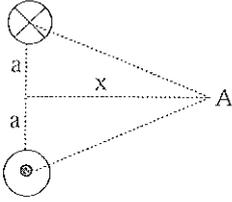

- புரோ
(6) இலத்திரனொன்று 0.03 T பெறுமானமுடைய சீரான காந்தப்புலமொன்றினுள் $10 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ எனும் வேகத்துடன் புலத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் நுழைகின்றதனை உரு காட்டுகின்றது. காந்தப்புலத்தின் திசையானது தாளிற்கு உள் நோக்கியதாகும். புரோ இலத்திரனின் ஏற்றம் மற்றும் மற்றும் திணிவு என்பன முறையே, $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ மற்றும் $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ஆகும்.

- புரோ
(i) இலத்திரனின் இயக்கப்பாதையினை வரைக.

(04 புள்ளிகள்)

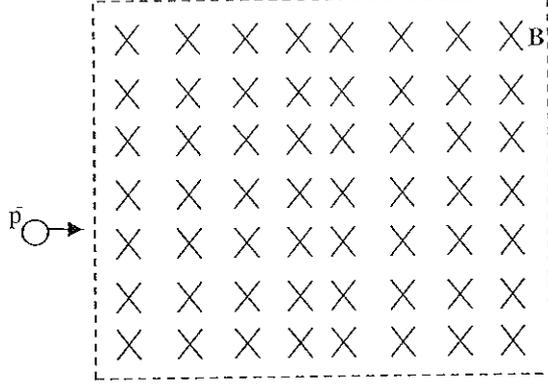

- (ii) (i) இல் வரைந்த பாதையினை விளக்குக.

(03 புள்ளிகள்)

- (iii) வட்டப் பாதையின் ஆரையினக் காண்க.

(04 புள்ளிகள்)

- புரோ தில
(iv) இலத்திரனிற்குப் பதிலாக புரோத்திரனொன்று புலத்தினுள் உட்புகுமாயின் இயக்கப்பாதையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினை விளக்குக.

(02 புள்ளிகள்)

- புரோ
(v) இலத்திரனிற்குப் பதிலாக நியூத்திரனொன்று புலத்தினுள் உட்புகுமாயின் இயக்கப்பாதையினை காரணங்களுடன் விளக்குக.

(02 புள்ளிகள்)

