



இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
மின் கணனி எந்திரவியல் திணைக்களம்
அடிப்படை தொழில்நுட்பம்

ECX2330

இறுதிப் பரிடசை 2008/2009

திகதி: 01.04.2009

நேரம்: 13.30-16.30

இவ்வினாத்தாள் எட்டு வினாக்களைக் கொண்டது. ஏதாவது 5 வினாக்களிற்கு மாத்திரம் விடையளிக்குக.
எல்லா வினாக்களுக்கும் சமமான புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
உமது செய்கைவழியினை தெளிவாகக்காட்டுக். தெளிவாக செய்கைவழிகளுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படமாட்டாது.

சரியான அலகுகளையும் பரிமாணங்களையும் பயன்படுத்துக.

புவியீருப் பூர்முடுகல் (Gravitational acceleration) $g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$



மின் பாய் மாறிலி (Electric space constant) $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$

காந்தப்பாய் மாறிலி (Magnetic space constant) $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$

- மின் அழுத்தம், மின்னோட்டம், தடங்கல், சக்தி என்பன மின்சுற்றுக்களை ஆராய்வதற்கான அடிப்படை கணியங்களாகும்
 - பின்வருவனவற்றை சருக்கமாக விபரிக்குக (i) மின் அழுத்தம் (ii) மின்னோட்டம் (iii) மின் தடங்கல்


- (b) ஒரு $20 \text{ W}, 12 \text{ V}$ மின்குமிழானது 0.6Ω அகத்தடையினைக் கொண்ட 12 V மின்கலத்திற்கு குறுக்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- மின்குமிழிற்கு குறுக்கேயான அழுத்த வித்தியாசத்தினைக் காண்க
 - மின்குமிழில் இருந்து விரையமாகும் வலுவினைக் காண்க.
 - இப்பொழுது இன்னுமொரு $20 \text{ W}, 12 \text{ V}$ மின்குமிழானது மின்கலத்திற்கு குறுக்கே இணைக்கப்படுகிறது. முதலாவது மின்குமிழிற்கு இடையிலான அழுத்த வித்தியாசத்திலும் வலுவிலும் ஏற்படும் மாறுதல்களைக் கணிக்க.

(c)

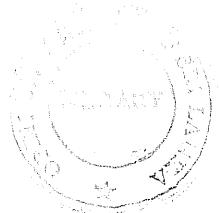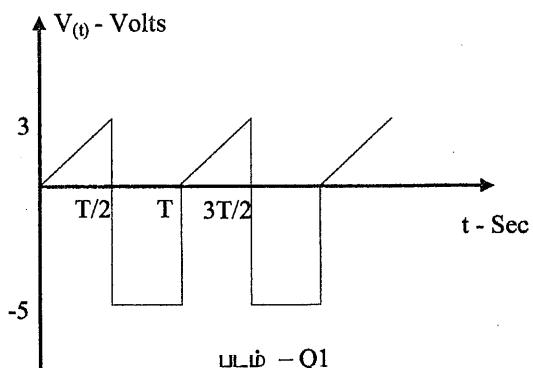


படம் Q1 இல் காட்டப்பட்ட அலைவடிவத்தின் சராசரி மற்றும் வர்க்க இடைவர்க்கழலப் பெறுமாணங்களைக் காண்க.

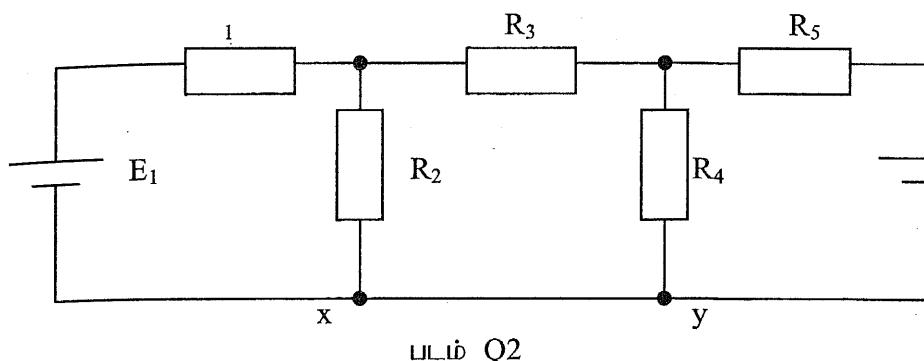- மின்சுற்றுக்களை ஆராய்வதில் வித்தியாசமான செய்முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 - இரு கேச்சோவின் வித்திகளையும் விபரிக்குக.
 - படம் Q2 இலே முதல் E2 இனுடைய மின்னழுத்த விசையினைக் (EMF) காண்க.




$R_1 = 12 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$ $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ $R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$ $E_1 = 12 \text{ V}$.
புள்ளகள் x, y இறுகு குறுக்கே மின்னோட்டம் செல்லவில்லை எனத் தரப்பட்டுள்ளது

- concept
and
sis
ge in
3. சுற்றுக்களில் ஏற்றங்களைச் சேகரிப்பதற்கு கொள்ளளவிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
- (a) தொடராக மற்றும் சமாந்தரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ள கொள்ளளவிகளின் தொழிற்பாட்டினை விபரிக்குக.
 - (b) ஆர்ப்பத்தில் ஏற்றமற்ற கொள்ளளவிகள் படம் Q3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆழிகள் S_1, S_2 திறந்த நிலையில் உள்ளன.
 - (i) ஆழி S_1 முடப்படும் போது அமுத்த வித்தியாசம் V_{ab} இனைக் காண்க.
இப்பொழுது ஆழி S_2 முடப்படுகிறது.
 - (ii) புள்ளி b இல் அமுத்தம் யாது?
 - (iii) ஆழி S_2 முடப்பட்டதும், அதனுடாக செல்லும் ஏற்றத்தினைக் காண்க.

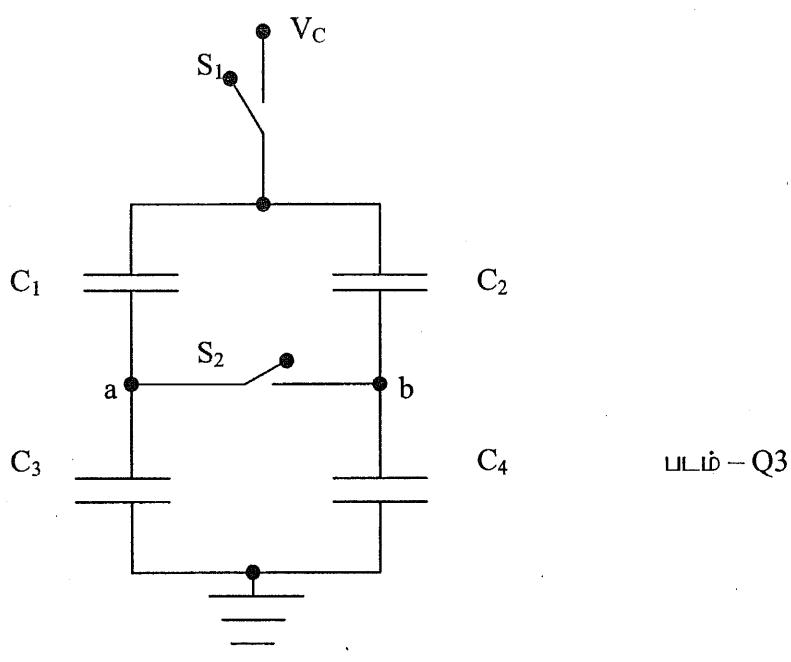


$$C_1 = C_4 = 6 \mu\text{F} ; \quad C_2 = C_3 = 3 \mu\text{F} ; \quad V_C = 36 \text{ V}$$

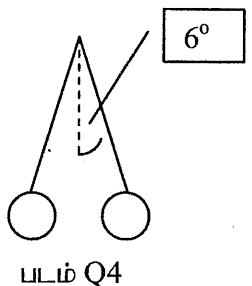4. அசையும் ஏற்றங்களை காந்தப்புலம் பாதிக்கின்றது.
- (a) முடிவிலி நீளத்தினைக் கொண்ட மின்னோட்டத்தினைக் காவும் இரண்டு சமாந்தர கம்பிகளிற்கு இடையில் தாக்கும் விசைக்கான கோவையினைப் பெறுக.
 - (b) படம் Q4 இல் காட்டப்பட்டதைப் போன்று இரு நீள சமாந்தரக் கம்பிகள் ஒவ்வொன்றும் 4 cm நீளத்தினைக் கொண்ட இழைகளினால் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் இருந்து கட்டித் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. சமாந்தர கம்பிகளின் ஒரு அலகு நீளத்திற்கான திணிவு 50 g/m ஆக இருப்பதுடன் அவை ஒரே அளவான மின்னோட்டத்தினை எதிர்திசைகளில் காவுகின்றன. படம் Q4 இல் காட்டப்பட்டதைப் போன்று இழைகள் இரண்டும் நிலைக்குத்துடன் நிலையான கோணம் 6° இனை அமைத்து சமநிலையில் இருந்தால் சமாந்தர கம்பிகளினுடோக செல்லும் மின்னோட்டத்தின் பெறுமானத்தினைக் காண்க.




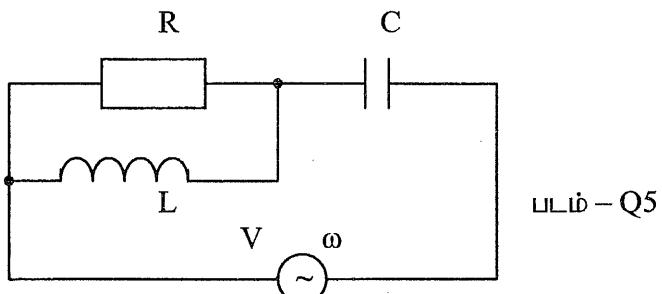5. வலுவினைக் கடத்துவதற்கான சிறந்த முறையான ஆடலோட்டம் கருதப்படுகின்றது.
- (a) ஆடவோட்டச்சுற்றுக்களின் பெறுமானங்களைக் கணிக்கும் போது சிக்கல்ளண் /அவத்தையினுடைய தேவையினை விபரிக்குக.



$$\begin{aligned} R &= 300 \Omega \\ C &= 2.5 \mu\text{F} \\ L &= 400 \text{ mH} \\ V_{\text{eff}} &= 10 \text{ V} \\ \omega &= 1000 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

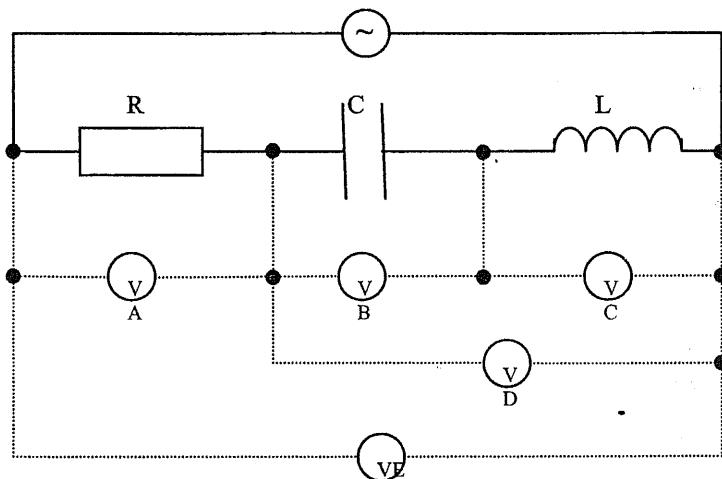- (b) படம் Q5 இல் ஒரு RLC சுற்று தரப்பட்டுள்ளது.
- (i) ஒவ்வொரு மூலகங்களினுமூடான மின்னோட்டங்களைக் காண்க.
 - (ii) இந்த சுற்றினை விபரிக்கும் அவத்தை வரிப்படத்தினை வரைக.
6. பரிவுச் சுற்றுக்களானது பொதுவாக மின் வடிகளிலும் (electric filters) வாணையிலிப் பெட்டிகளிலும் பாவிக்கப்படுகின்றன.
- (a) மின்சுற்றானது பரிவில் தொழில்படும் போது சுற்றினது இயல்பினை விபரிக்குக.
 - (b) படம் Q6 இல் காட்டப்பட்ட சுற்றானது பரிவு மீறிறனில் தொழில்படுவதுடன் 5 ஆடலோட்ட அழுத்தமானிகள் $V_A - V_E$ படம் Q6 இல் காட்டப்பட்டவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளனன. $e = 12 \text{ V} \sin \omega t$, எனில் ஒவ்வொரு அழுத்த மானியினுடைய வாசிப்பினைத் தருக. இங்கு ω பரிவின் போது உள்ள கோண வேகம் ஆகும்.




$$\begin{aligned} R &= 300 \Omega \\ C &= 3 \mu\text{F} \\ L &= 400 \text{ mH} \\ V_{\text{eff}} &= 24 \text{ V} \end{aligned}$$

7. ஆட்லோட்ட பெய்பினை (AC input) வழங்கும் போது நேரோட்ட பயப்பினைப் (DC output) பெறுவதற்கு சீராக்கிச் சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

a) முழு அலைச் சீராக்கிக்கான சுற்றினை வரைவதுடன் அதன் தொழில்பாட்டினை விபரிக்குக. இலட்சிய முழு அலைச் சீராக்கிக்திக்கும் (ideal full-wave rectifier) உண்மை முழு அலைச் சீராக்கிக்திக்கும் (real full-wave rectifier) இடையிலான வித்தியாசத்தை கூறுக.

b)

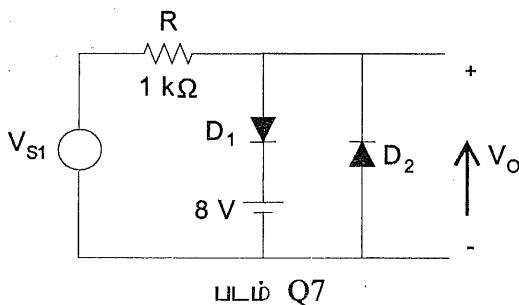

படம் Q7 இல் உள்ள சுற்றிற்கு பெய்ப்பு (input) $V_{s1} = 12 \text{ V} \sin \omega t$ வழங்கப்படுகிறது. பயப்பு (output) அலைவடிவம் V_o இனையும் தடை R இற்கு குறுக்கேயான அலைவடிவம் V_R இனையும் வரைக, முன்முக கோடலின் போது இருவாயிக்கு குறுக்கேயான அழுத்தம் 0.7 V ஆக இருப்பதுடன் பின்முகக் கோடலின் போது தடை 10 GΩ ஆகும்.

8. சென இருவாயியானது குறைந்த விலையில் அழுத்த நிலையாக்கியினை (low-cost stabiliser) உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (a) குறைகடத்தி சந்தி ஒன்றில் சென உடைவிற்கும் (zener-breakdown) அவலான் உடைவிற்கும் (avalanche-breakdown) இடையிலான வித்தியாசத்தினை சுருக்கமாக விபரிக்குக.
 - (b) சாதாரண சென நிலையாக்கி சுற்றினை (simple zener stabilising circuit) வரைந்து அது எவ்வாறு தொழில்படுகிறது என விபரிக்குக. எல்லைக் காரணிகள் (limiting factors) யாவை?
 - (c) 12 V நேரோட்ட பெய்ப்பு முதல் (dc input source) ஒன்றில் இருந்து 5.0 V நிலையான வலு வழங்கி (stabilised power supply) ஒன்றினை பெற வேண்டியுள்ளது. இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற சென இருவாயியினுடைய ஆகக் கூடிய வலு (maximum power rating) 2 W ஆகும். மேலே உள்ள சுற்றினைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றைக் காண்க:
 - (i) சென இருவாயியினுடான ஆகக் கூடிய மின்னோட்டம்.
 - (ii) தொடராக இணைக்கப்பட்ட தடை R_S இனுடைய பெறுமானம்.
 - (iii) சென இருவாயிக்கு குறுக்கே தடைச்சுமை 1 kΩ இணைக்கப்பட்டால் சுமையினுடான மின்னோட்டம் I_L .
 - (iv) மொத்த வழங்கல் மின்னோட்டம் I_S .